

Report

6.1

$$I_{\text{line}} = 0.14 \text{ A}$$

$$V_R = I_{\text{line}} R_{\text{line}}$$

$$R_{\text{line}} = 0.27 \div 0.14 = 1.55 \Omega$$

$$V_{X_{\text{line}}} = I_{\text{line}} X_{\text{line}}$$

$$X_{\text{line}} = \frac{0.476}{0.14} = 3.4 \Omega$$

$$\% \text{ error} = \frac{1.55 - 1.5}{1.5} \times 100\% = 3.33\%$$

$$\% \text{ error} = \frac{3.4 - 2\pi(50)(10 \times 10^{-3})}{2\pi(50)(10 \times 10^{-3})} \times 100\% = 8.23\%$$

$$L = \frac{3.4}{2\pi(50)} = 10.8 \text{ mH}$$

6.2

a) Real power consumed ^{by load} $= I_{\text{load}} V_{\text{load}}$
 $= (2.05)(6.560)$
 $= 13.448 \text{ W}$

b) Real power loss in transmission line $= I_{\text{line}}^2 R_{\text{line}}$
 $= (0.14)^2 (1.55)$
 $= 0.03038 \text{ W}$

c) Total power loss $= P_{\text{source}} - P_{\text{load}}$
 $= 18.0 - 13.448$
 $= 4.552 \text{ W}$

d) Efficiency $= \frac{P_{\text{load}}}{P_{\text{source}}} \times 100\%$
 $= \frac{13.448}{18.0} \times 100\%$
 $= 74.7\%$

e) Percentage voltage drop $= \frac{V_{\text{source}} - V_{\text{load}}}{V_{\text{source}}} \times 100\%$
 $= \frac{1.54}{8.10} \times 100\%$
 $= 19.0\%$

6.3

a) Real power consumed by load resistor $= I_{\text{load}} V_{\text{load}}$
 $= 1.25 \times 3.884$
 $= 4.855 \text{ W}$

b) Real power loss in transmission line $= I_{\text{load}}^2 R_{\text{line}}$
 $= (1.25^2)(1.55)$
 $= 2.4219 \text{ W}$

c) Total power loss $= P_{\text{source}} - P_{\text{load}}$
 $= 8.2 - 4.855 = 3.345 \text{ W}$